

Electricity – electromagnetic energy, convenient and easy to manage using circuits.

Variables are charge, voltage, current, resistances, etc.

Leyes fundamentales: Ohm's Law, Power and Kirchhoff's laws.

Basic Circuits:


- Electrons and Charge
- Conductors
- Insulators (Aisladores)
- Semiconductors
- Voltage – Pressure (Cantidad de electrons listos para salir)
- Current – Flow Rate (electrones que pasan por un sitio dado)
- Resistance – Hidraulic resistance
- Power

Ohm's and Power Laws (series and Parallel Circuits):

- $V = I \times R$
- $P = V \times I$

Ley de Kircchoff's


KVL

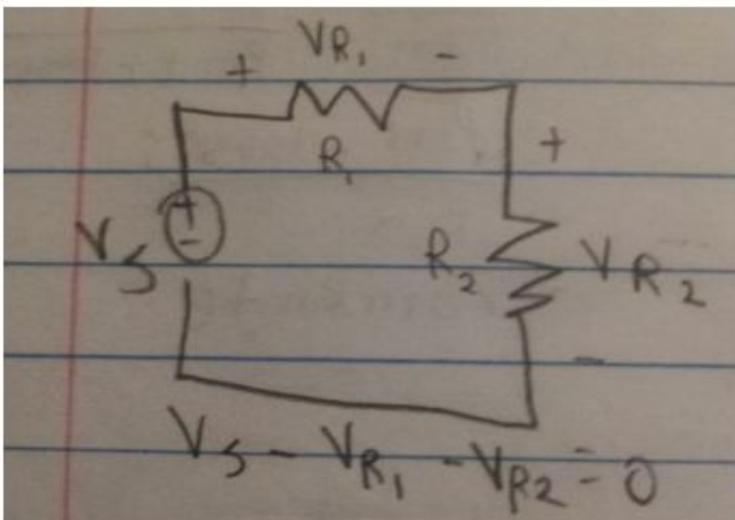

División de Voltaje

$$V_{R1} = (R_1 / (R_1 + R_2)) V_s$$

$$V_{R2} = (R_2 / (R_1 + R_2)) V_s$$

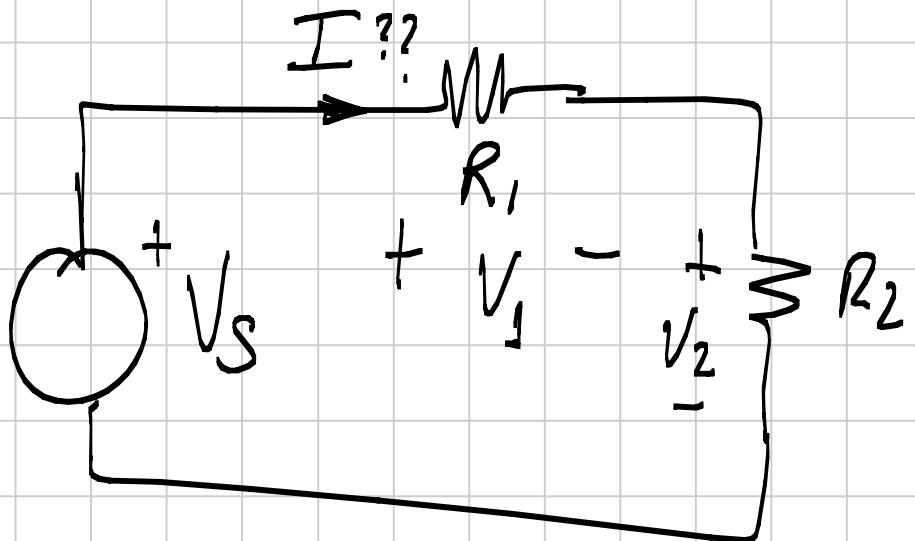

KVL:

Energía entregada =
Energía consum.

$$V_s = V_1 + V_2$$

$$V_s = IR_1 + IR_2$$


$$V_s = I(R_1 + R_2)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{O海e } V_1 = IR_1 \\ V_2 = IR_2 \end{array} \right\}$$


Obtengo $I = V_s / (R_1 + R_2)$ lo necesito
para ver el voltaje en cada componente
y la potencia consume medida en cada
componente:

Ejercer plo. $V_S = 220$ R_2 = bombilla de 120V y 25W.

Quiero conectar R_2 a V_S .

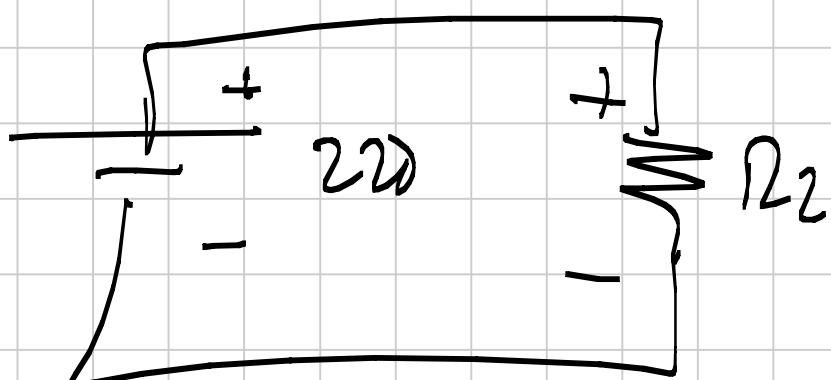

Bocage !!

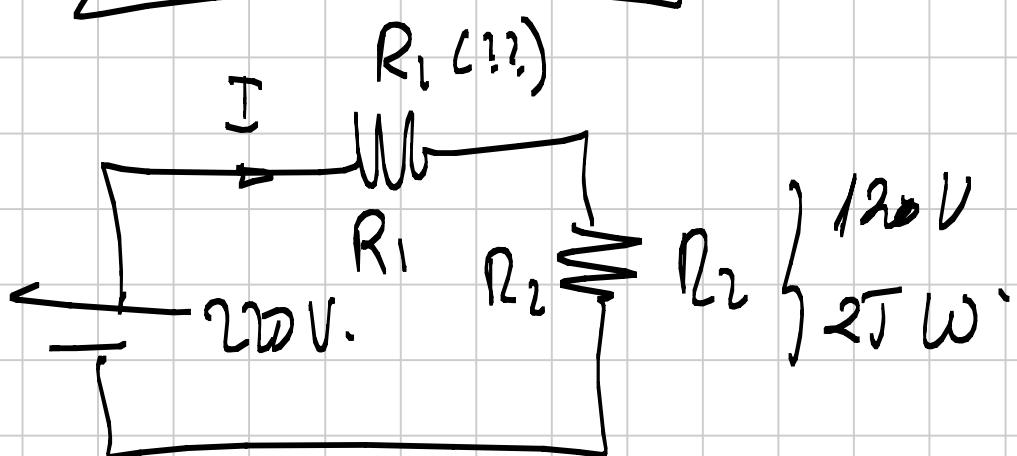


$$220 = I (R_1 + R_2)$$

$$\left. \begin{array}{l} 120V = I \cdot R_2 \\ 25W = V \cdot I \end{array} \right\} R_2 ??$$

$$25 = 120 \cdot I \Rightarrow I = 0.21A$$
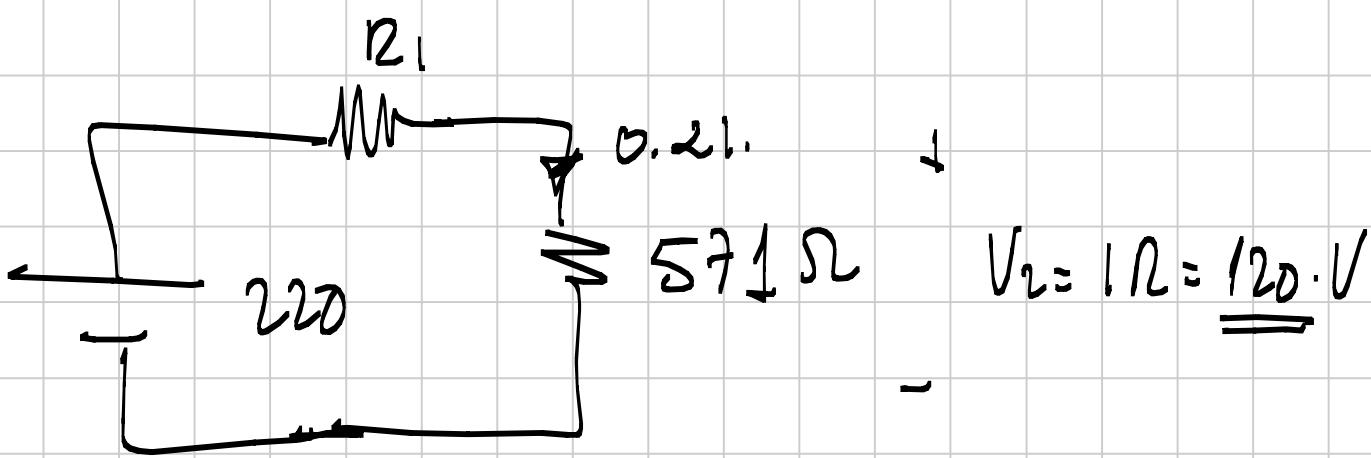
$$R_2 = 120 / 0.21 \leftarrow = 571.4 \Omega \approx 571 \Omega$$




$$220 = V_1 + 120 \Rightarrow V_1 = 100. \quad I = 0.21\text{ A}$$

$$R_1 = V_1 / I_1 = 100 / 0.21 = \boxed{476\ \Omega}$$

$$P_1 = V_1 \cdot I = 100 \cdot 0.21 = \underline{\underline{21\text{ W}}}$$

Académico.
476

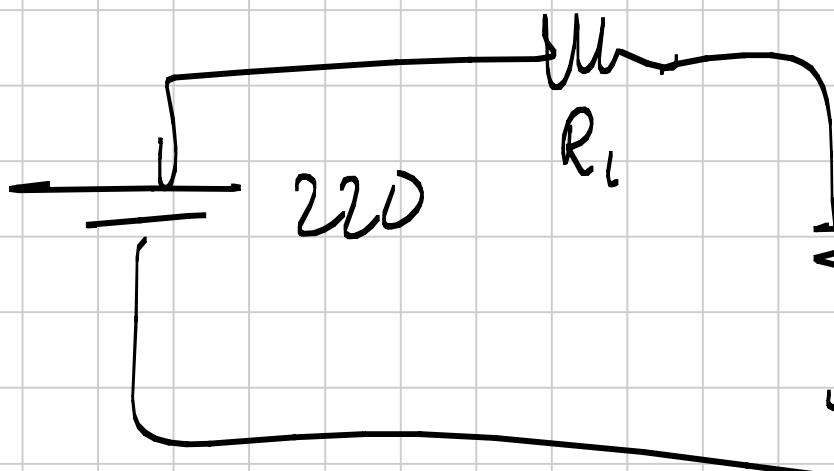

obtener I_1 , V_1 , V_2 , P_1 , P_2 ,

$$220 = V_1 + V_2 = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2)$$

$$I = 220 / 1047 = 0.21\text{ A.}$$

$$V_1 = I \cdot R_1 = 0.21 \cdot 476 \approx 100V$$




$$P_1 = V_1 \cdot I = 0.21 \cdot 100 = 21W$$

$$V_2 = I \cdot R_2 = 0.21 \cdot 571 \approx 120V$$


$$P_2 = V_2 \cdot I = 0.21 \cdot 120 \approx 25W$$



Voltage divider.

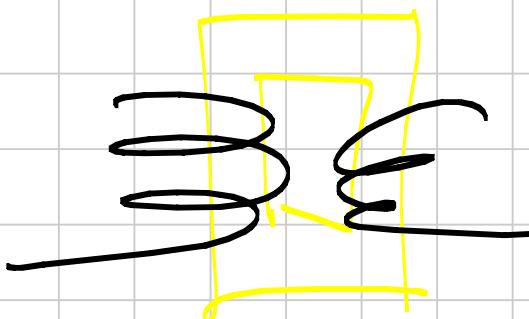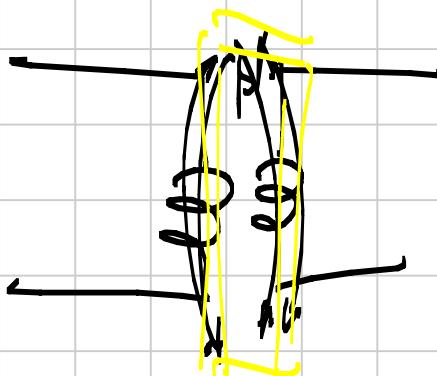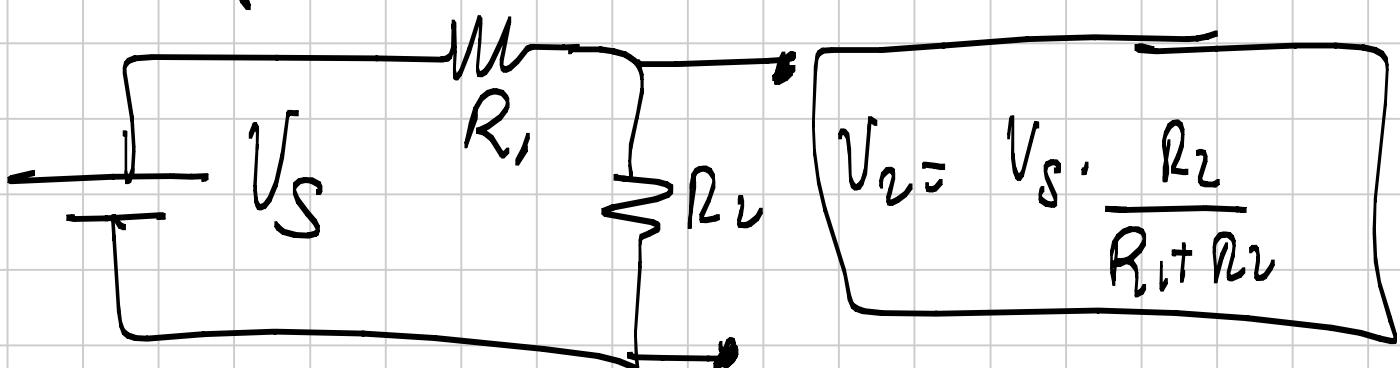

Current Divider.

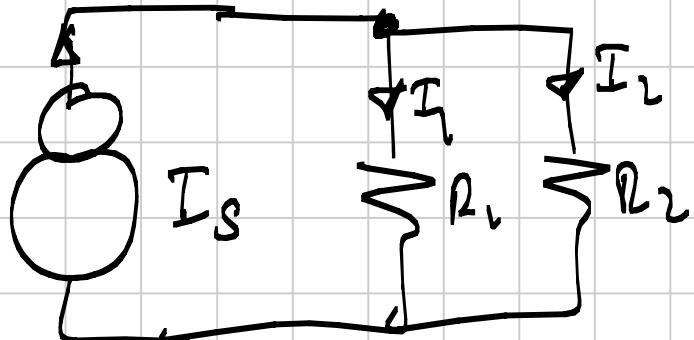

$$I_2 = I_s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Problema # 1

Determine el costo de inversión inicial, el tiempo de repago (simple) y el área necesaria (cuerdas) para un sistema fotovoltaico de 50 Mw. Presuma que la compañía podrá vender la potencia producida a \$ 0.12/kwh, el sistema tiene una eficiencia de 90%, produce energía 5.5 horas diarias y el precio de mercado para los sistemas es de \$ 3.40/w. Los módulos son de 200w y tienen un área aproximada de 13 pies cuadrados cada uno.

sistemas es de \$ 3.40/w.

50 Mw.

3.40 \$/w

$$\text{Inv. Inicial} = (50 \times 10^6) = \$170 \text{ millones}$$

Gosh 170 M.

$$\text{Tiempo repago: } \frac{170 * 10^6}{29700} = 5724 \text{ días} = 15.68 \text{ años}$$

Gauv: ??.

$$\text{Producción diaria} = (50 * 10^6)(5.5h)$$

$$(50000 * 10^3)(5.5)(.90) =$$

$$= 247,500 \text{ kwh/dia}$$

$$\text{Ventas diarias: } (247,500)(.12) = \$29,700 \text{ dia}$$

$$\text{Tiempo repago: } \frac{170 * 10^6}{29700} = 5724 \text{ días} = 15.68 \text{ años}$$

$$\#modulos = \frac{50 * 10^6}{200} = 250000 \text{ modulos}$$

$$Area = (250000)(13\text{pies}^2) \left(\frac{1m^2}{(3.28)^2\text{pies}^2} \right) \left(\frac{1cdas}{4000m^2} \right) =$$
$$= 75.6cdas * 1.20 = 91cdas$$

Mas información sobre energía solar en:

username: lmvicente

pass: puprdsp

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Address Bar:** lmvicente.com/ee7780ESF.htm
- Toolbar:** Includes standard browser icons for back, forward, search, and refresh.
- Page Content:**
 - Navigation menu:** Educacion, Maestria, Dr. Vicente cursos (highlighted in red), Investigación.
 - Section Header:** **EE 7780: Energia Solar Fotovoltaica (ST)**
 - Date:** Última modificación 26 de Junio de 2011
 - Section:** Dr. Luis M. Vicente
 - Department:** Departamento de Ingeniería Eléctrica, Computadoras y Ciencias de Computadoras
Universidad Politécnica de Puerto Rico
 - Links:** Prontuario, Reglas, Objetivos, Temas y fechas, Notas de otros trimestres.
 - Trimestre SU11:** Documentación, CursoESF, Duffie, librosvarios, Patel.